

# 8 位 RISC 模型机 状态机控制 双端口

## 从 8 位寄存器（D 触发器）开始

- $D$ : 8 位输入
- $Q$ : 8 位输出
- 功能: 上升沿时, 将  $D$  输出给  $Q$ , 并保持

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity DFF_8 is
port(clk:in std_logic;
      D:in std_logic_vector(7 downto 0);
      Q:out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end entity;

architecture bhv of DFF_8 is
SIGNAL Q1 : std_logic_vector(7 downto 0) ;
begin
    process(clk,Q1)
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            Q1<=D;
        end if;
    end process;
    Q<=Q1;
end bhv;
```


## 寄存器堆

双端口:

左入 (从 ALU 来) 和 右入 (从 CPU 内总线来) ;

左出 (到 ALU 的 A 端口寄存器去) 和 右出 (到总线去)



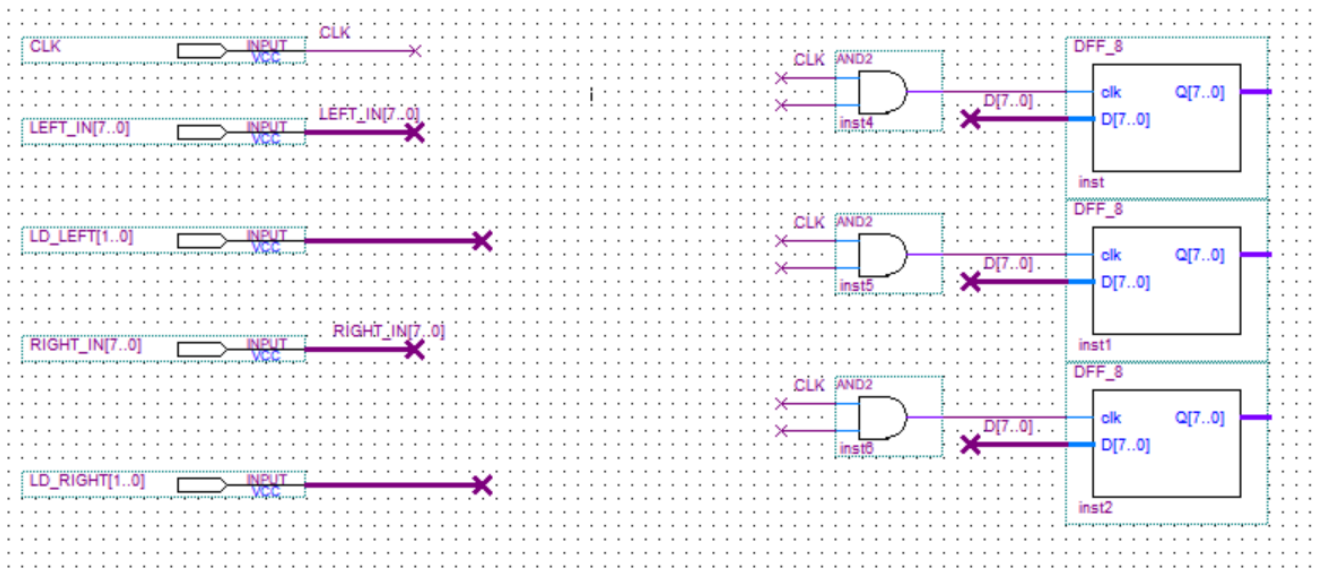

3. 实现：VHDL 语言实现寄存器堆根据  $LD\_LEFT$  选择输入左入，根据  $LD\_RIGHT$  选择输入右入

输入

- $LEFT\_IN$ : 左入数据
- $LD\_LEFT$ : 左入选择
- $RIGHT\_IN$ : 右入数据
- $LD\_RIGHT$ : 右入选择

输出

- $LD\_R0, LD\_R1, LD\_R2$ : 3 个寄存器的选择
- $D\_R0, D\_R1, D\_R2$ : 3 个寄存器的写入数据

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity IN_SEL is
port(
    LEFT_IN: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    LD_LEFT: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
    RIGHT_IN: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    LD_RIGHT: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
    LD_R0, LD_R1, LD_R2: OUT STD_LOGIC;
    D_R0, D_R1, D_R2: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
);
end entity;

architecture bhv of IN_SEL is
begin
    process(LD_LEFT, LD_RIGHT, LEFT_IN, RIGHT_IN)
    begin
        -- R0
        IF(LD_LEFT = "00") THEN
            D_R0 <= LEFT_IN;
        END IF;
        IF(LD_RIGHT = "00") THEN
            D_R0 <= RIGHT_IN;
        END IF;

        -- R1
        IF(LD_LEFT = "01") THEN
            D_R1 <= LEFT_IN;
        END IF;
        IF(LD_RIGHT = "01") THEN
            D_R1 <= RIGHT_IN;
        END IF;

        -- R2
        IF(LD_LEFT = "10") THEN
            D_R2 <= LEFT_IN;
        END IF;
        IF(LD_RIGHT = "10") THEN
            D_R2 <= RIGHT_IN;
        END IF;

        IF(LD_LEFT = "00" OR LD_RIGHT = "00") THEN

```


```

        LD_R0 <= '1';
    ELSE
        LD_R0 <= '0';
    END IF;
    IF(LD_LEFT = "01" OR LD_RIGHT = "01") THEN
        LD_R1 <= '1';
    ELSE
        LD_R1 <= '0';
    END IF;
    IF(LD_LEFT = "10" OR LD_RIGHT = "10") THEN
        LD_R2 <= '1';
    ELSE
        LD_R2 <= '0';
    END IF;

end process;

end bhv;

```

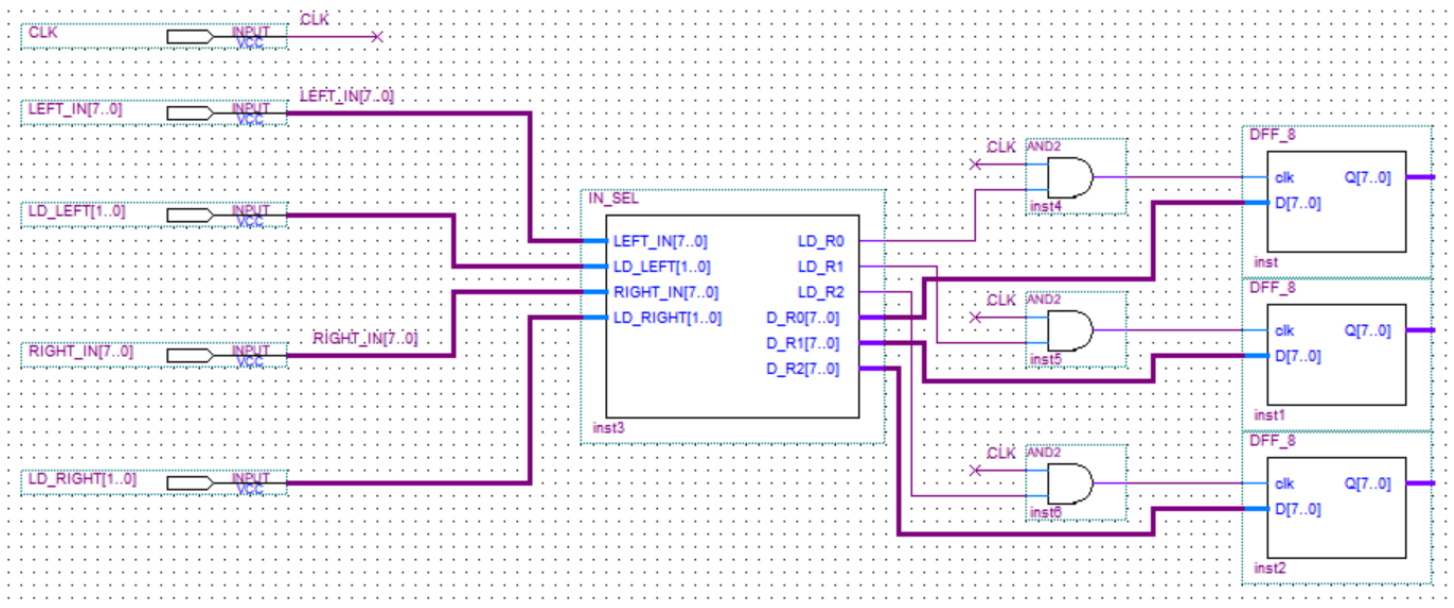


4. **或者** 使用 **选择器、与非门等硬件** 实现：实现寄存器堆根据 **LD\_LEFT** 选择输入左入，根据 **LD\_RIGHT** 选择输入右入

实现方式：

先用 24 译码器 **lpm\_decode** 译码两个选择信号 **LD**

将对应寄存器的选择信号相 **或** 接入寄存器

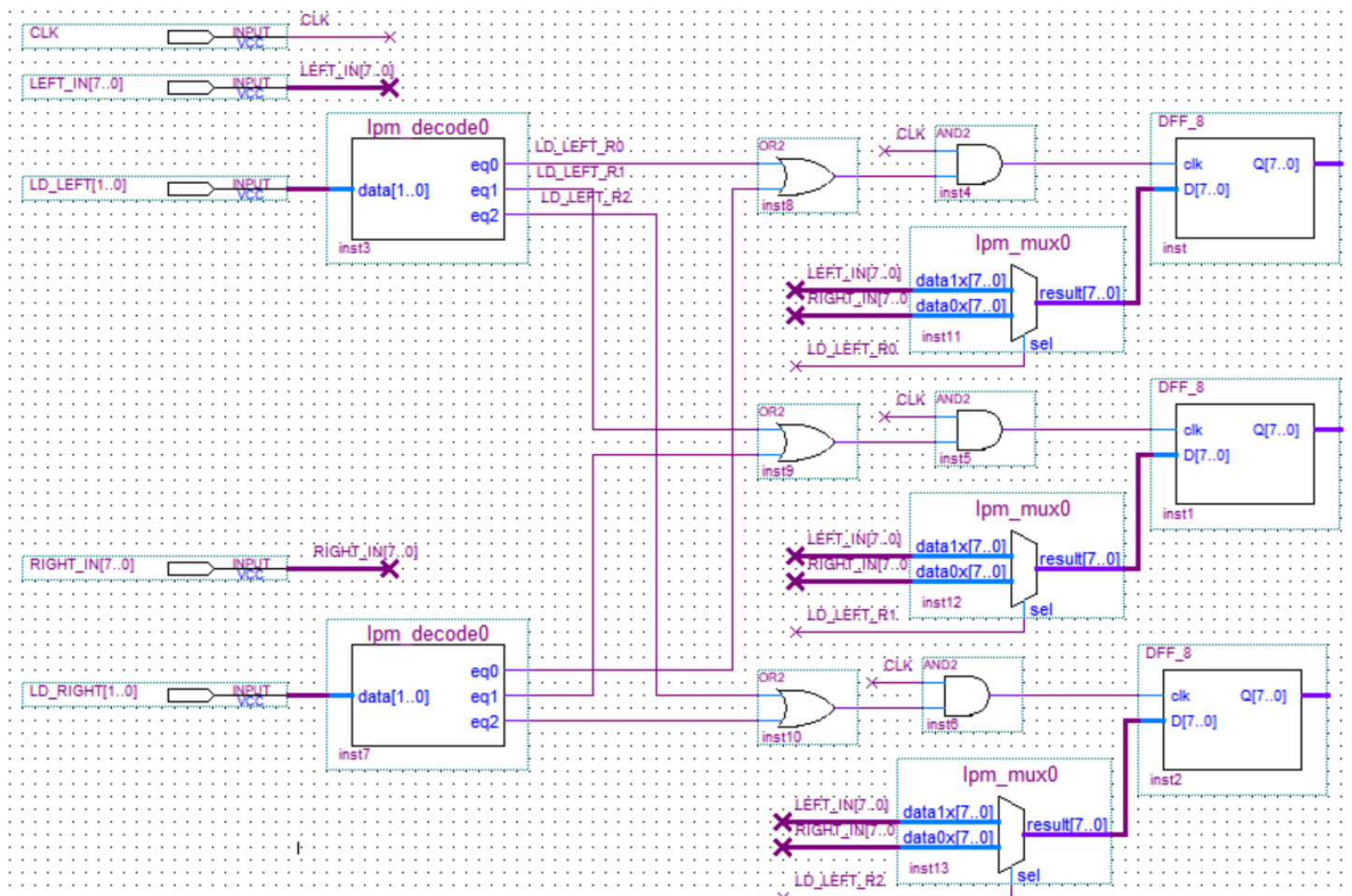
用数据选择器，使用对应的 **LD\_LEFT** 选择 **RIGHT\_IN[7..0]** 和 **LEFT\_IN[7..0]**，使对应数据输入到寄存器




##### 5. 实现根据 **SEL\_LEFT[1..0]** 和 **SEL\_RIGHT[1..0]** 选择左出和右出

当 **SEL\_LEFT[1..0]** 或 **SEL\_RIGHT[1..0]** 为 11 时，不选择任何输出，可以用与非门接到三态门上，使用 SEL 信号控制三态门，节省两个 BUS 控制信号


- 使用 VHDL 实现左入和右入原理图为 REG1:

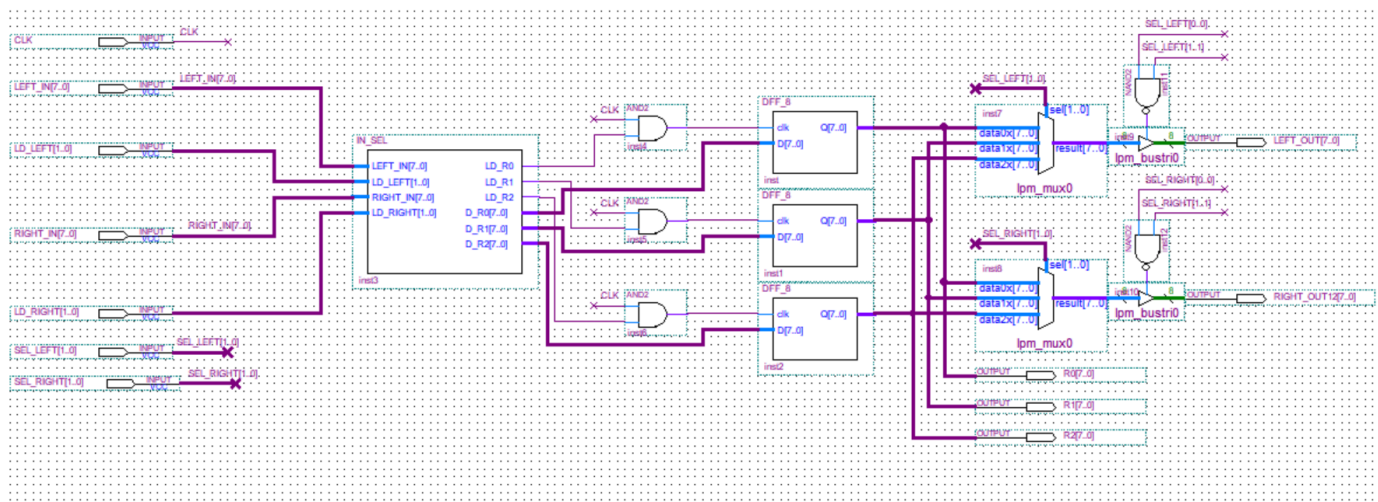


仿真：验证左入和右入，左出和右出都正确

 

- 使用硬件实现左入和右入原理图为 REG2:

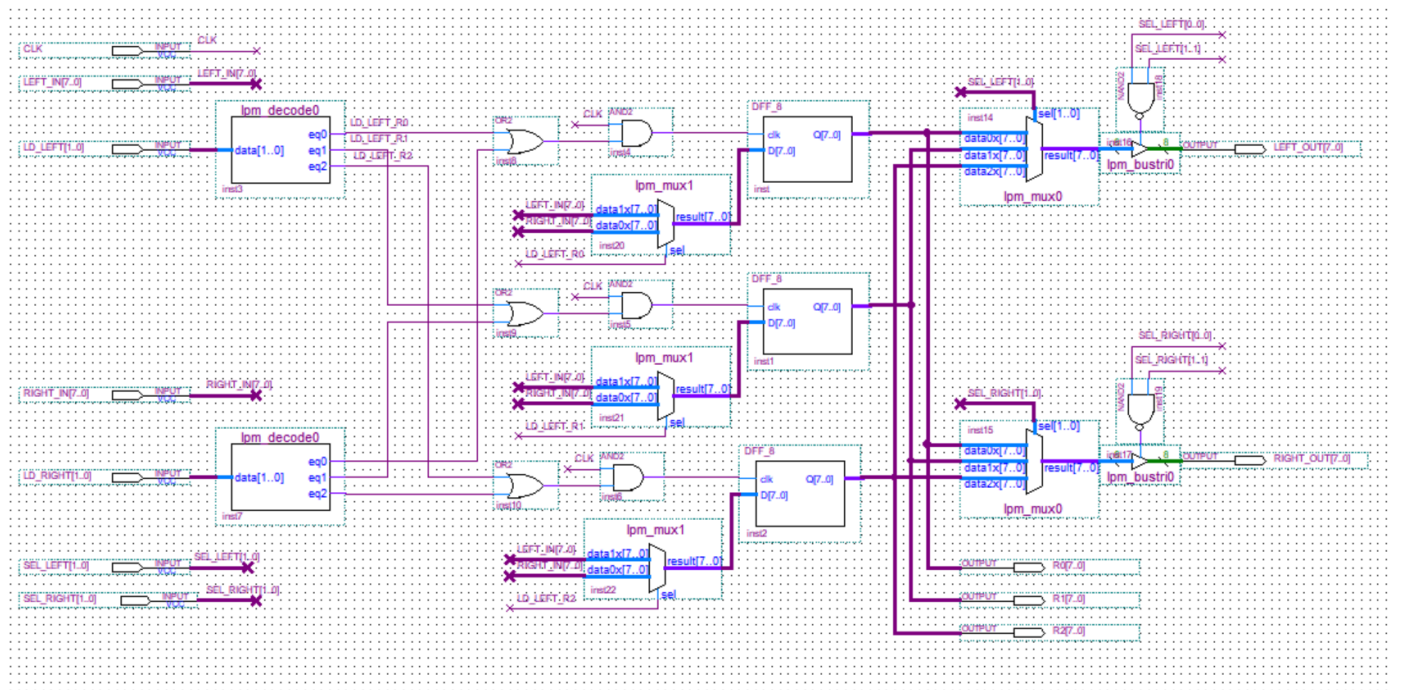

仿真验证正确

 


# ALU 设计

双端口：

A 端口数据寄存器 DR0 从 寄存器堆 REG 的 左出端口 LEFT\_OUT 读数据

B 端口数据寄存器 DR1 从 总线读数据

ALU 运算结果 直接存入寄存器堆，不经过总线

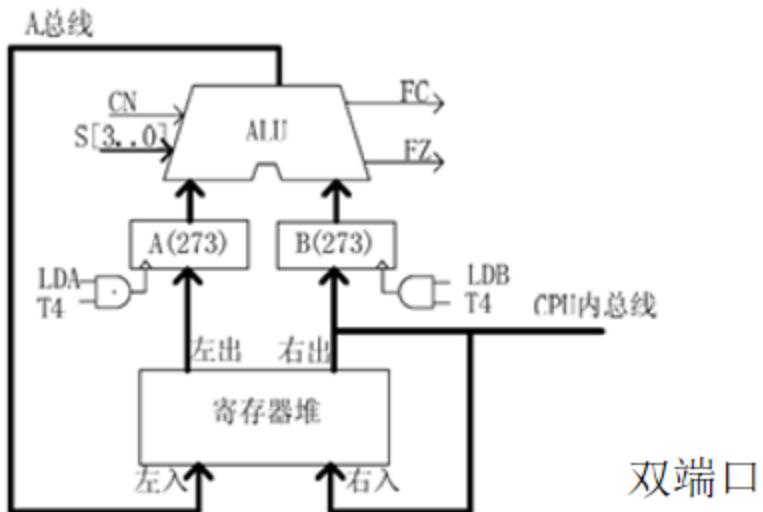

## ALU181

根据你们的指令集，这里只有加法，减法，左移 1 位，共三种运算

输入：

- A: A 端口数据
- B: B 端口数据
- S: 运算类型，00 表示不做运算，01 为 ADD，10 为 SUB，11 为 SLL

输出：

- F: 运算结果




```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY ALU181 IS
PORT (
    A,B  : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    S    : IN  STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0 );
    F    : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
);
END ALU181;
ARCHITECTURE behav OF ALU181 IS
SIGNAL A9,B9,F9 : STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0);
BEGIN
A9 <= '0' & A ;  B9 <= '0' & B ;
PROCESS(A9,B9)
BEGIN
CASE S IS
    WHEN "00" => NULL;
    -- ADD
    WHEN "01" => F9<= A9 + B9;
    -- SUB
    WHEN "10" => F9<= A9 - B9;
    -- SLL
    WHEN "11" => F9(7 DOWNTO 0)<= A9(6 DOWNTO 0) & "0";
    WHEN OTHERS =>F9<= "000000000" ;

END CASE;
END PROCESS;
F<= F9(7 DOWNTO 0);
END behav;


```

## 仿真验证正确

 

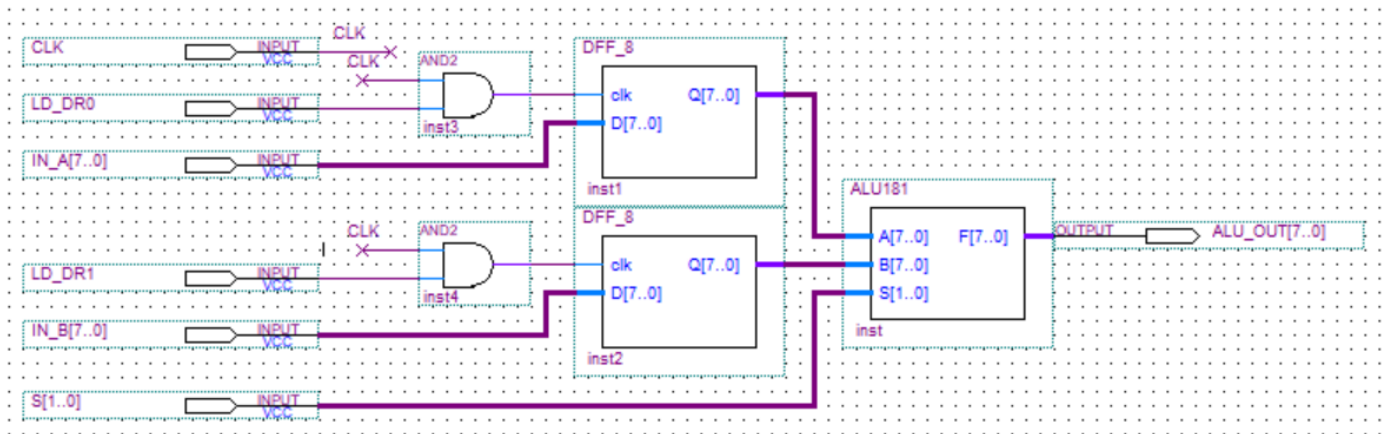
# ALU 部件设计

- IN\_A: A 端口输入数据，从寄存器堆左出 **LEFT\_OUT** 来
- IN\_B: B 端口输入数据，从 **总线** 来
- ALU\_OUT: 运算器计算结果，输出到寄存器堆 **LEFT\_IN**




## 仿真验证正确

 

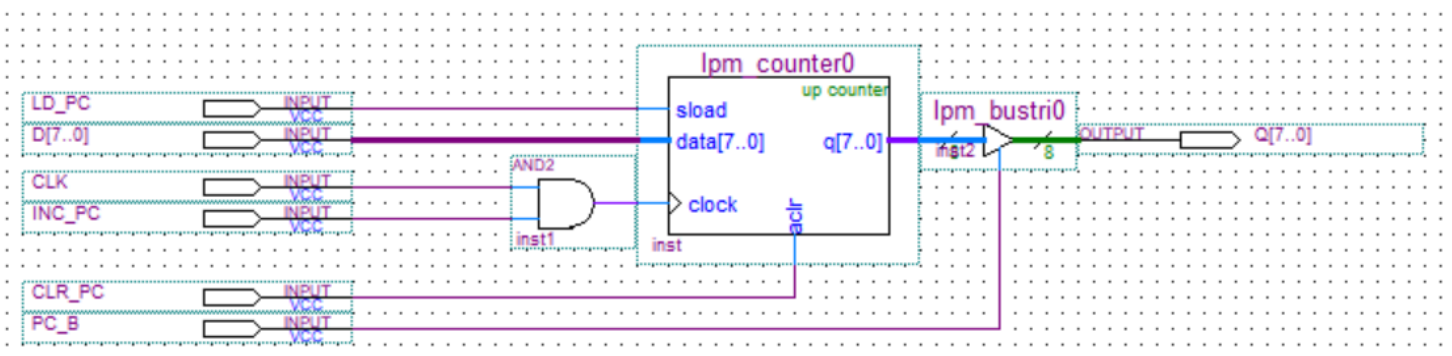
# PC 程序计数器

- lpm\_counter: PC 计数器
- LD\_PC、INC\_PC、D[7..0]: 当 LD\_PC 和 INC\_PC 为 1 时，将 D[7..0] 写入 PC，用于 JMP 跳转指令
- CLR\_PC: 清零 PC，置 PC=0
- PC\_B: 允许 PC 输出到总线上




## 仿真验证

 



## STEP 时序发生器

直接用老师的文件

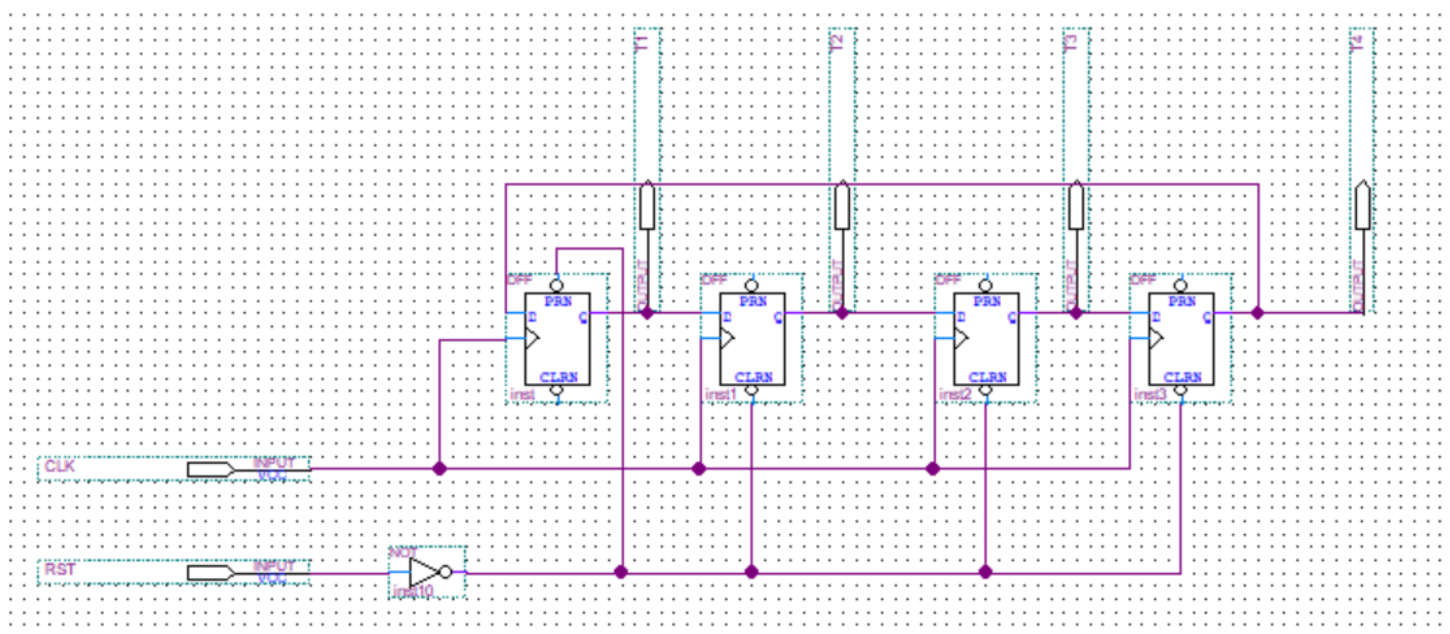
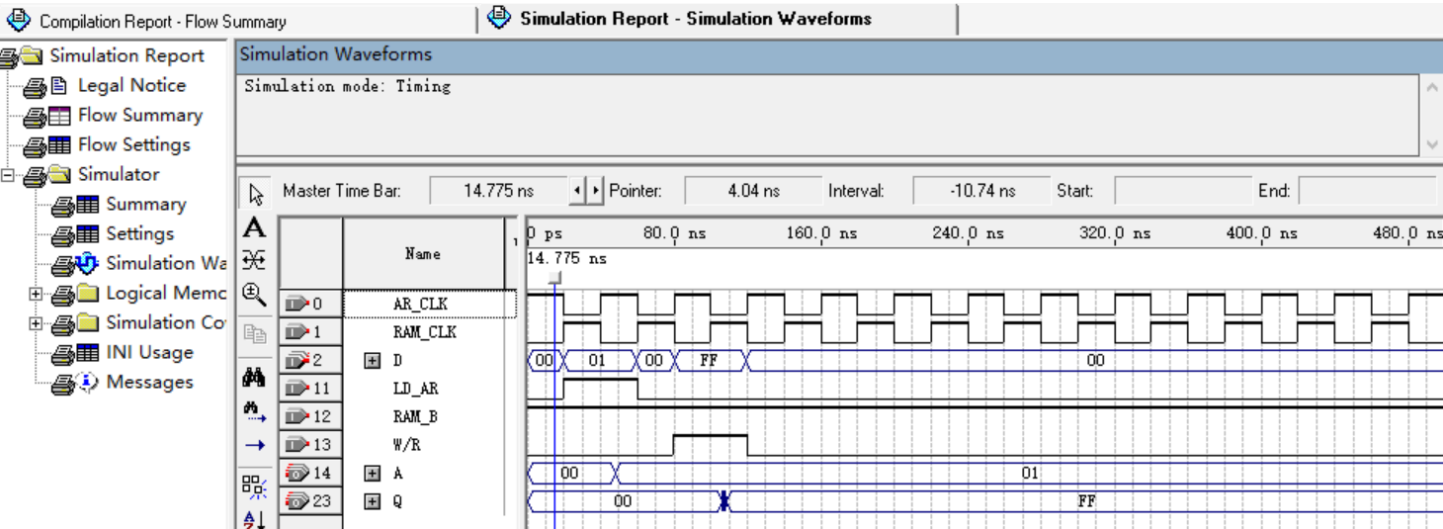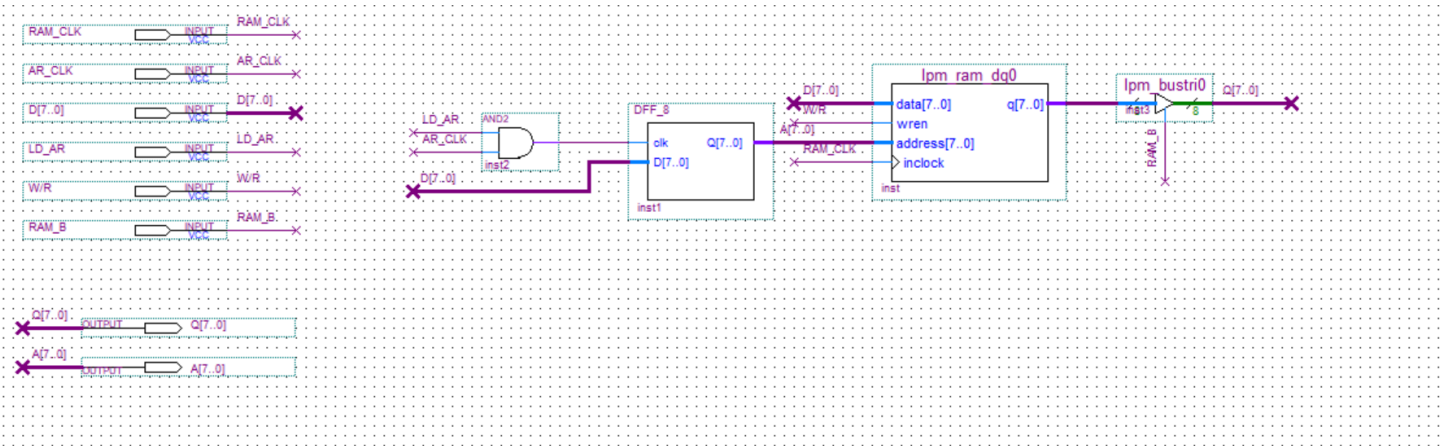
## RAM 内存设计

- AR\_CLK: 地址寄存器 AR 时序输入
- RAM\_CLK: 读取存储器 RAM 时序输入
- LD\_AR: AR 写选通
- W/R: RAM 读写控制, 低电平读, 高电平写
- RAM\_B: 存储模块写总线控制, 高电平输出到总线



# 控制器设计

这里我就不用微程序实现了，直接采用状态机实现，最简单明了

## 指令集

指令格式

用你们的指令格式稍作调整，将 RD 和 RS 的位置互换

指令	7-4 位	3-2 位	1-0 位
功能	操作码	RD 寄存器	RS 寄存器


你们有 IN、SUB、STA、MOV、ADD、OUT、SLL、JMP 共 8 个指令，我这里取部分指令重点演示双端口

指令	作用	opcode	rd	rs
IN	用于数据输入	0000	rd	11
ADD	双端口加法	0101	rd	rs
SUB	双端口减法	0010	rd	rs
JMP	指令跳转	1000	rd	11

rs 为 11 代表没有使用任何寄存器

流程图

流程图上相同状态，标上同一个状态序号

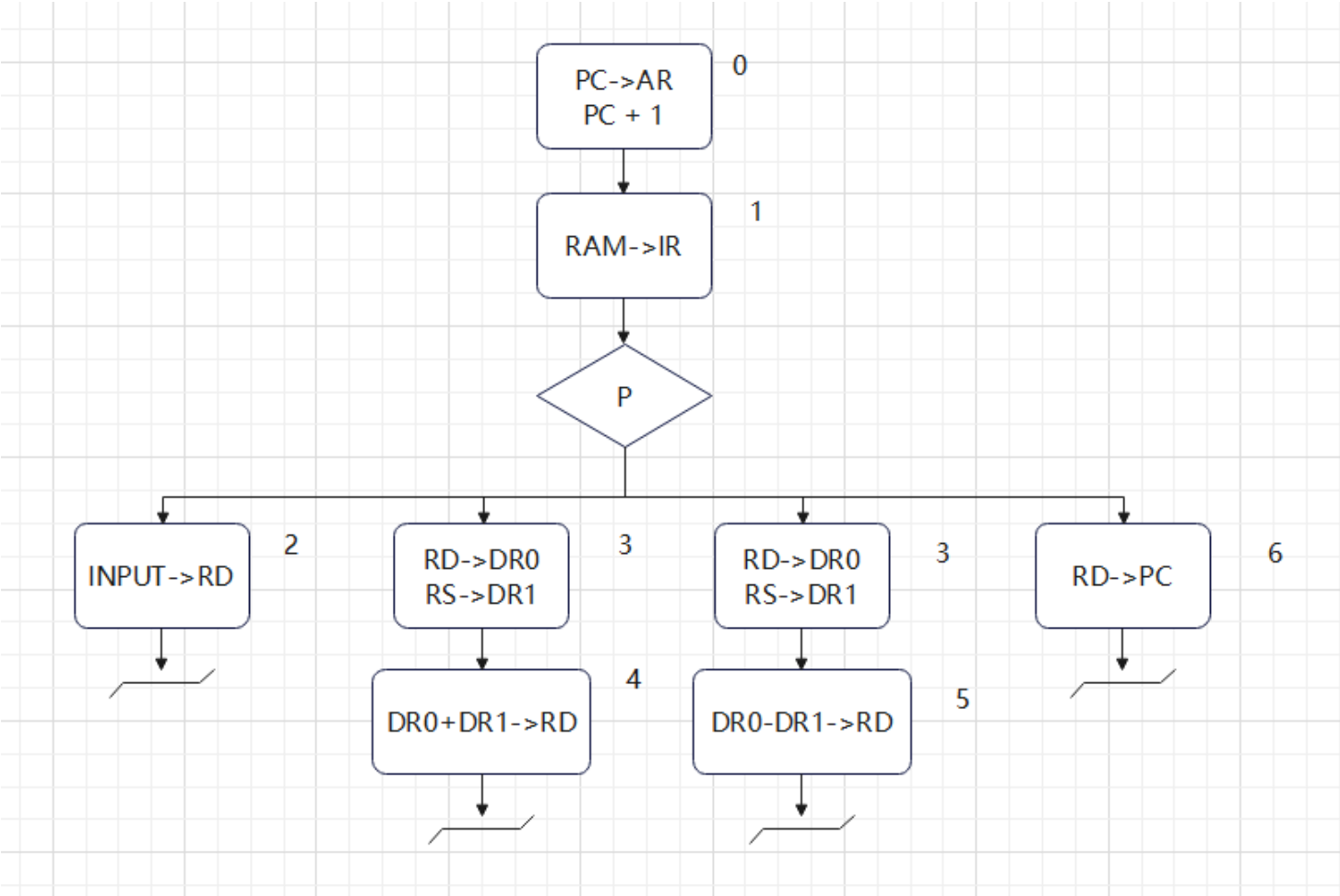

状态信号控制表

根据流程图中，每个状态标出其控制信号：

例如 **PC->AR** ：  
PC 的值要输出到 BUS 上，所以 PC\_B 要置 1 打开

AR 要从总线读 PC 的值，所以 LD\_PC 要置 1


表中，大部分控制信号默认为 0，以表示不作用；但寄存器堆中 2 个 LD 和 2 个 SEL 是默认为 11，以表示不作用

表中(左)和(右)表示左出左入和右出右入

状态号	作用	INPUT	REG								ALU			RAM				PC			IR
		SW_B	LD_LEFT(1)	LD_LEFT(0)	LD_RIGHT(1)	LD_RIGHT(0)	SEL_LEFT(1)	SEL_LEFT(0)	SEL_RIGHT(1)	SEL_RIGHT(0)	LD_DR1	S1	S0	LD_AR	W/R	RAM_B	LD_PC	INC_PC	PC_B	LD_IR	
	位	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	PC->AR PC + 1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	
1	RAM->IR	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
2	INPUT->RD(右)	1	1	1	RD	RD	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	RD->DR0(左) RS->DR1(右)	0	1	1	1	1	RD	RD	RS	RS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	DR0+DR1->RD(左)	0	RD	RD	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
5	DR0-DR1->RD(左)	0	RD	RD	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	RD->PC(右)	0	1	1	1	1	1	1	RD	RD	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	

## 状态图

画出状态图，标出每个状态之间转换需要的条件，没标表示无条件，

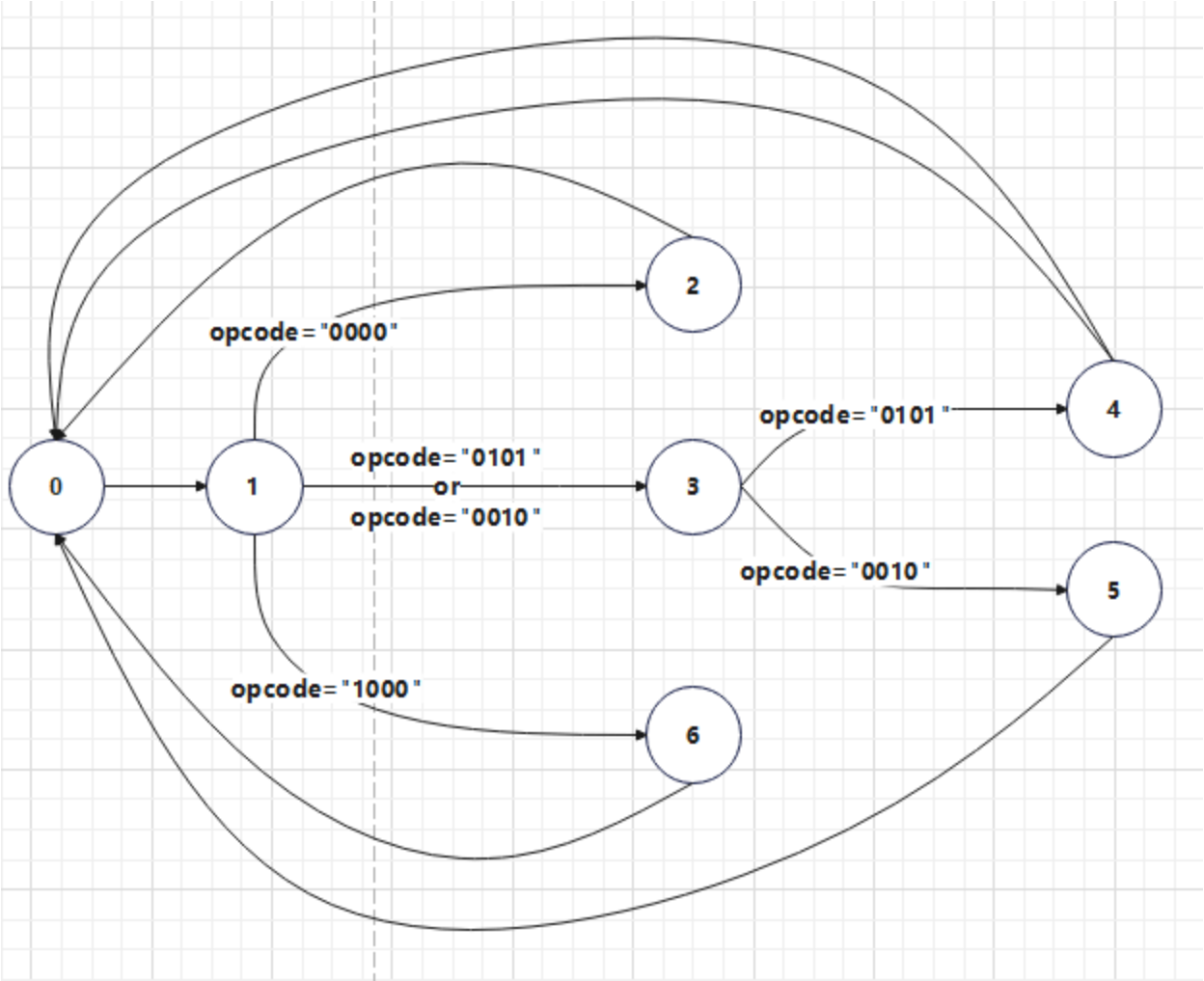

## 写状态机控制的 VHDL 代码

写了注释了，可以自己读懂的，跟 C 语言有点像

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity SM is
    port(
        CLK      : in    std_logic; -- 时钟信号
        I        : in    std_logic_vector(7 downto 0); -- 指令
        RST      : in    std_logic; -- 复位信号
        CTL      : out   std_logic_vector(18 downto 0)); -- 控制信号
end entity;

architecture rtl of SM is
    -- 这里写下所有的状态
    type state_type is (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6);
    signal state : state_type;

begin
    -- 这个进程控制状态机的状态转移有关，需要用到信号CLK、RST、I
    process (CLK, RST, I)
    begin
        -- 如果复位信号为1，则状态机回到初始状态
        if RST = '1' then
            state <= s0;
        -- 如果时钟信号为上升沿，则状态机状态转移
        elsif (rising_edge(CLK)) then
            case state is
                when s0=>
                    -- 初始状态下，状态机转移到s1
                    state <= s1;
                when s1=>
                    -- 如果指令的高四位为0000，则状态机转移到s2
                    -- 如果指令的高四位为0101或0010，则状态机转移到s3
                    -- 如果指令的高四位为1000，则状态机转移到s6
                    -- 后面的状态转移同理
                    if (I(7 downto 4) = "0000") then
                        state <= s2;
                    elsif (I(7 downto 4) = "0101" or I(7 downto 4) = "0010") then
                        state <= s3;
                    elsif (I(7 downto 4) = "1000") then
                        state <= s6;
                    end if;
                when s2=>
                    -- 如果指令的高四位为0101，则状态机转移到s4
                    if (I(7 downto 4) = "0101") then
                        state <= s4;
                    end if;
                when s3=>
                    -- 如果指令的高四位为0010，则状态机转移到s5
                    if (I(7 downto 4) = "0010") then
                        state <= s5;
                    end if;
                when s4=>
                    -- 如果指令的高四位为1000，则状态机转移到s6
                    if (I(7 downto 4) = "1000") then
                        state <= s6;
                    end if;
                when s5=>
                    -- 如果指令的高四位为1000，则状态机转移到s6
                    if (I(7 downto 4) = "1000") then
                        state <= s6;
                    end if;
                when s6=>
                    -- 如果指令的高四位为1000，则状态机转移到s6
                    if (I(7 downto 4) = "1000") then
                        state <= s6;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture;

```

```


        state <= s0;
        when s3 =>
            if I(7 downto 4) = "0101" then
                state <= s4;
            elsif I(7 downto 4) = "0010" then
                state <= s5;
            end if;
        when s4 =>
            state <= s0;
        when s5 =>
            state <= s0;
        when s6 =>
            state <= s0;
        end case;
    end if;
end process;

-- 这个进程控制状态机的输出CTL，需要用到信号state和I
-- 根据状态机的状态，输出对应的控制信号，控制信号来源于信号控制表的每一行
process (state, I)
begin
    case state is
        when s0 =>
            -- s0状态下，输出对应的控制信号，就是表的第一行，以此类推
            CTL <= "0111111110001000110";
        when s1 =>
            CTL <= "0111111110000010001";
        when s2 =>
            -- 表的第三行，注意这里的RD用I(3 downto 2)即指I的第4、3位代替，以此类推
            CTL <= "111"& I(3 downto 2) & "11110000000000";
        when s3 =>
            CTL <= "01111"& I(3 downto 0) & "1000000000";
        when s4 =>
            CTL <= "0"& I(3 downto 2) & "1111110010000000";
        when s5 =>
            CTL <= "0"& I(3 downto 2) & "1111110100000000";
        when s6 =>
            CTL <= "0111111"& I(3 downto 2) & "0000001100";
        end case;
    end process;
end rtl;


```

仿真




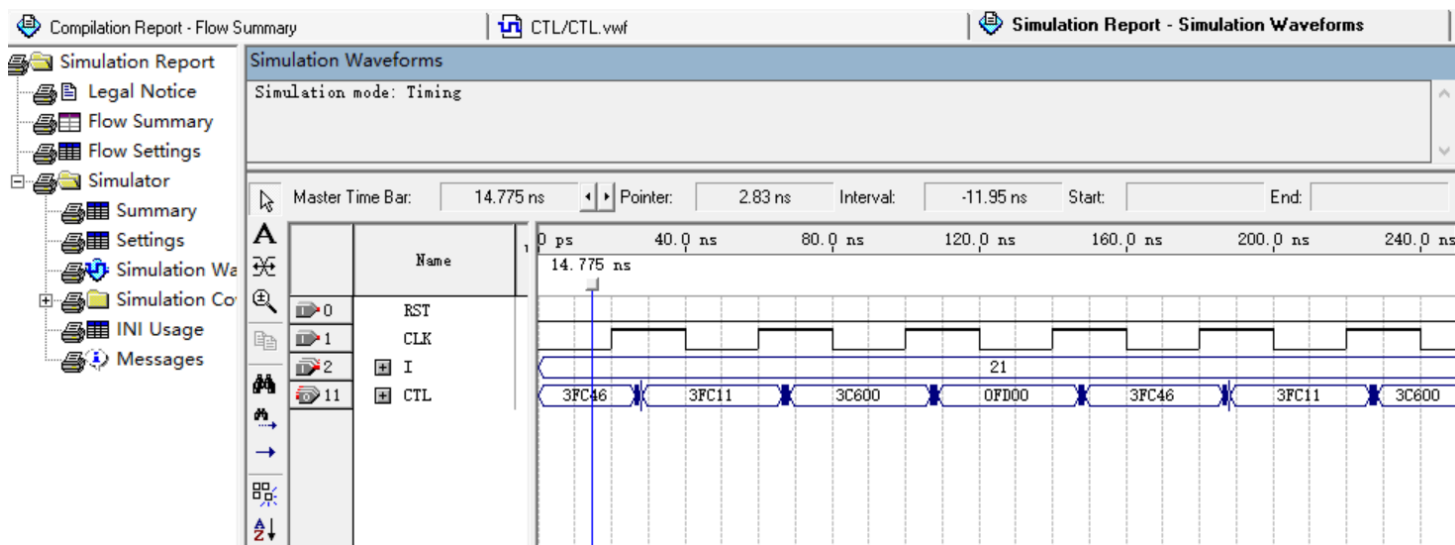

控制器，加上指令寄存器 IR 就做好了

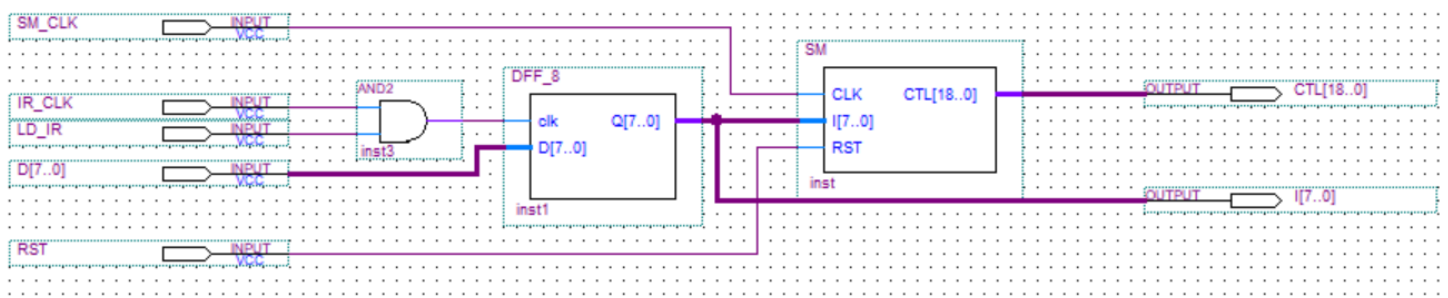

仿真

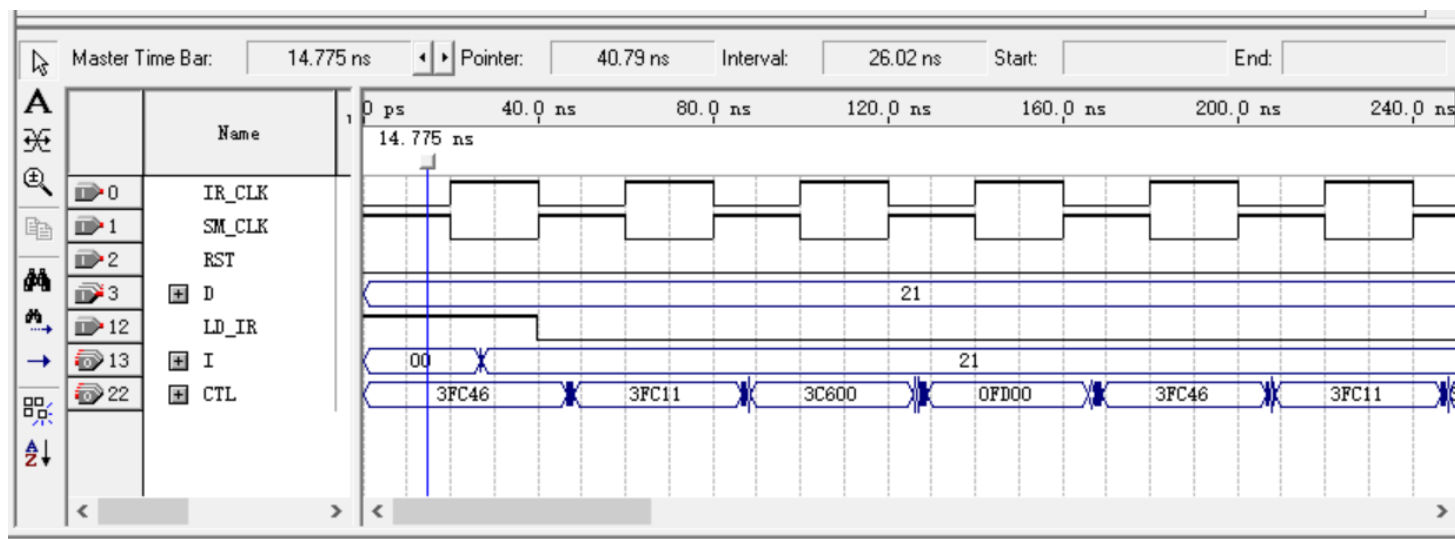

测试指令设计


设计

我这里用上面提到的四个指令设计如下测试指令


地址（16进制）	内容（16进制）	助记符	说明
00	0000 0011B=03H	IN R0	R0 = A;
01	0000 0111B=07H	IN R1	R1 = 5;
02	0010 0001B=21H	SUB R0,R1	R0=R0-R1=5
03	0101 0100B=54H	ADD R1,R0	R1=R1+R0=A
04	1000 1011B=8BH	JMP R2	PC=R2=0, 即跳转到开始

写入 RAM 内存中

1. 新建 mif 文件

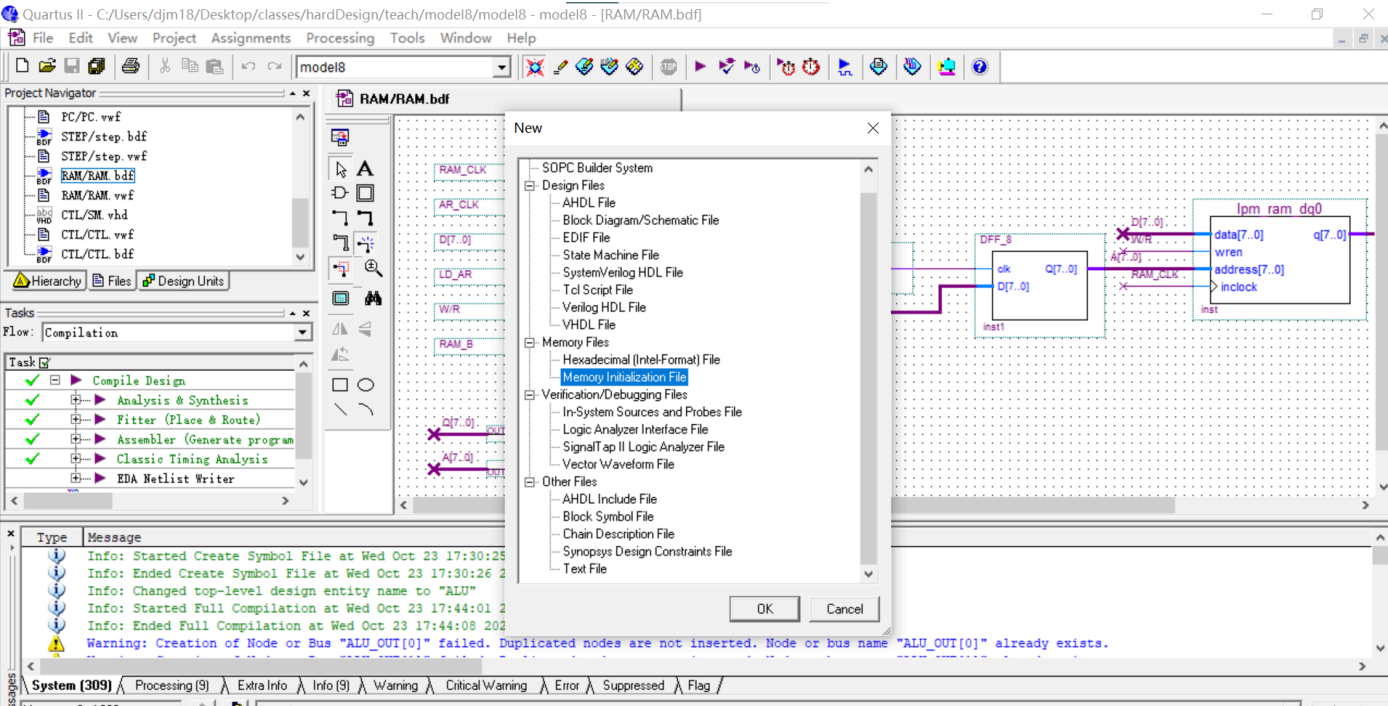

2. 右键表头，将两个选项都选 Hex

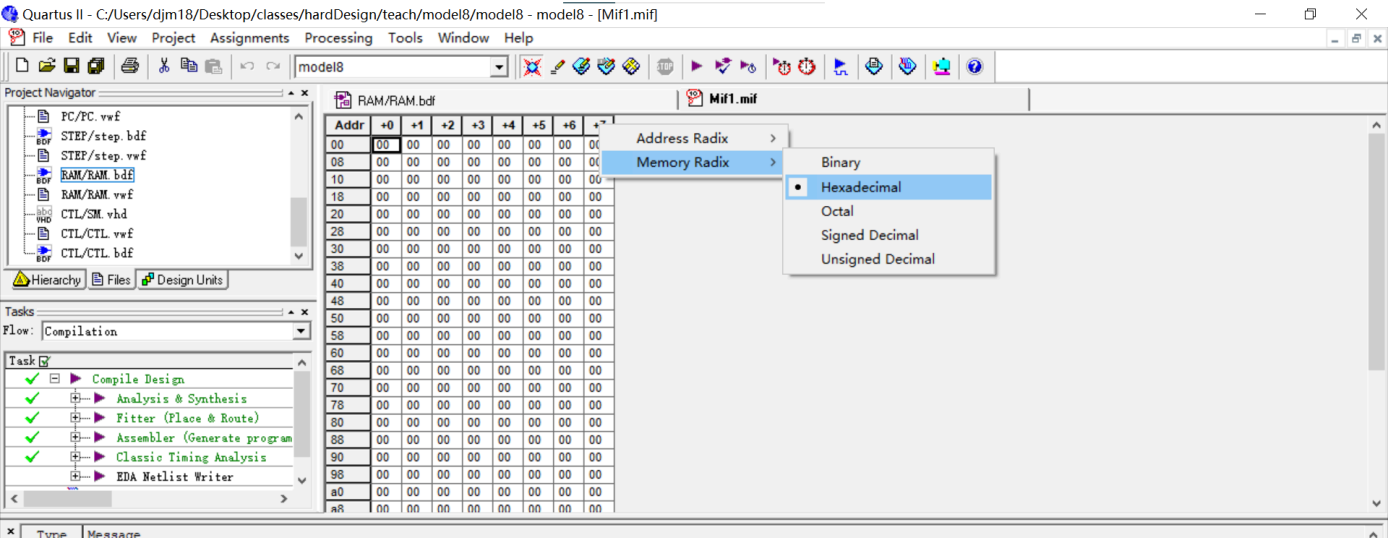

3. 对照测试指令，将指令按地址写入到 mif 文件中


这个 mif 文件每个格子代表一个内存单元，地址从左往右、从上到下，为 00 一直到 FF

RAM/ram.bdf															
Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7							
00	03	07	21	54	8B	00	00	00							
08	00	00	00	00	00	00	00	00							
10	00	00	00	00	00	00	00	00							
18	00	00	00	00	00	00	00	00							
20	00	00	00	00	00	00	00	00							
28	00	00	00	00	00	00	00	00							
30	00	00	00	00	00	00	00	00							
38	00	00	00	00	00	00	00	00							
40	00	00	00	00	00	00	00	00							
48	00	00	00	00	00	00	00	00							
50	00	00	00	00	00	00	00	00							
58	00	00	00	00	00	00	00	00							
60	00	00	00	00	00	00	00	00							
68	00	00	00	00	00	00	00	00							


地址 (16进制)	内容 (16进制)	助记符	说明
00	0000 0011B=03H	IN R0	R0 = A;
01	0000 0111B=07H	IN R1	R1 = 5;
02	0010 0001B=21H	SUB R0, R1	R0=R0-R1=5
03	0101 0100B=54H	ADD R1, R0	R1=R1+R0=A
04	1000 1011B=8BH	JMP R2	PC=R2=0, 即跳转到开始

#### 4. 将文件绑定到 RAM 的 lpm\_ram\_dq 上

##### 1、右键 lpm\_ram\_dq, 编辑

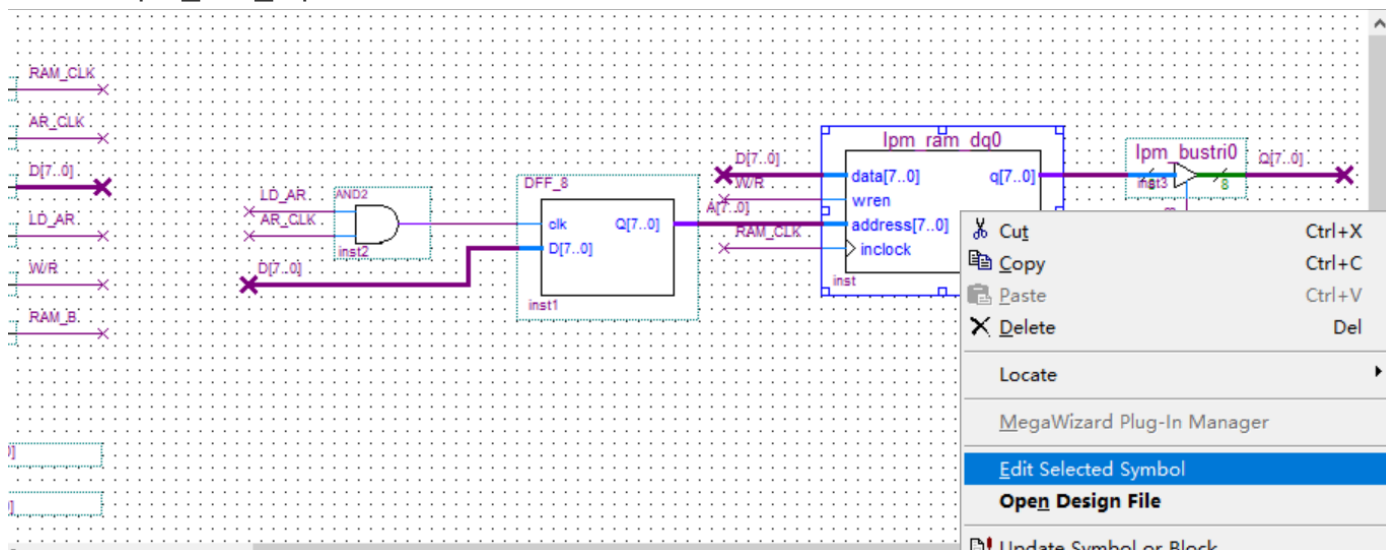

##### 2、双击它

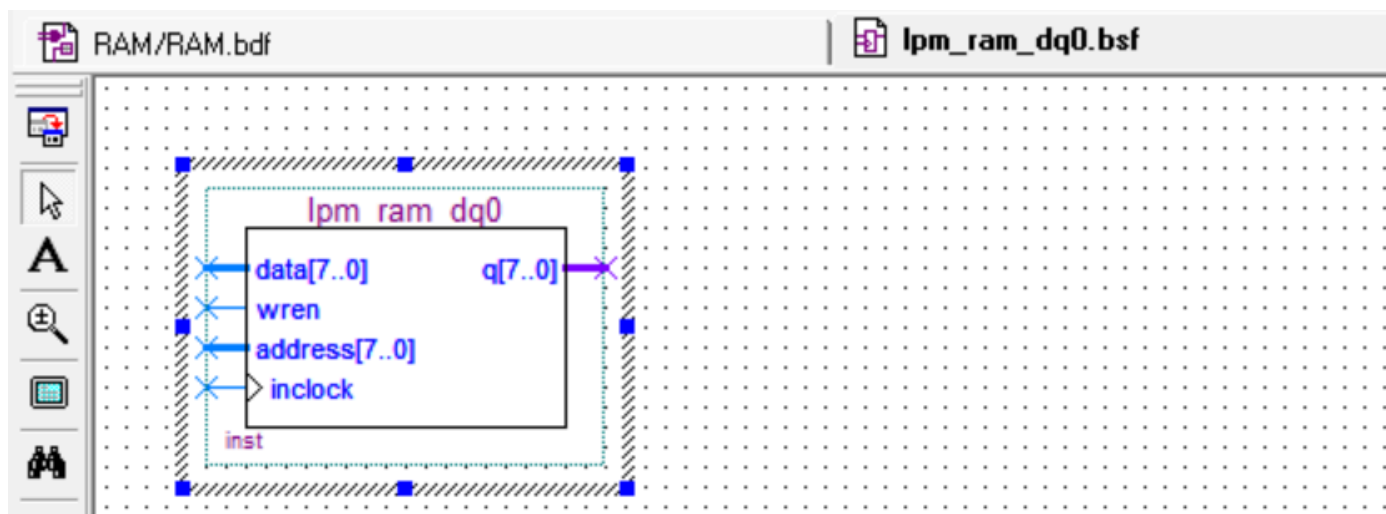

##### 3、next 两次, 选择初始化文件

**LPM\_RAM\_DQ**

About Documentation

1 Parameter Settings 2 EDA 3 Summary

Widths/Blk Type/Clocks > Regs/Clock/Byte Enable/Adrs > **Mem Init** >

lpm\_ram\_dq0

data[7..0] wren address[7..0] inclock q[7..0]

Resource Usage

1 M4K

Do you want to specify the initial content of the memory?

☐ No, leave it blank

☐ Initialize memory content data to XX..X on power-up in simulation

☒ Yes, use this file for the memory content data  
(You can use a Hexadecimal (Intel-format) File [.hex] or a Memory Initialization File [.mif])

Browse...

File name: ./RAM/RAM.mif

The initial content file should conform to which port's dimensions?


☐ Allow In-System Memory Content Editor to capture and update content independently of the system clock

The 'Instance ID' of this RAM is: NONE

Cancel < Back Next > Finish


4、finish 后，两个弹窗选确定，然后选否

5、更新元件

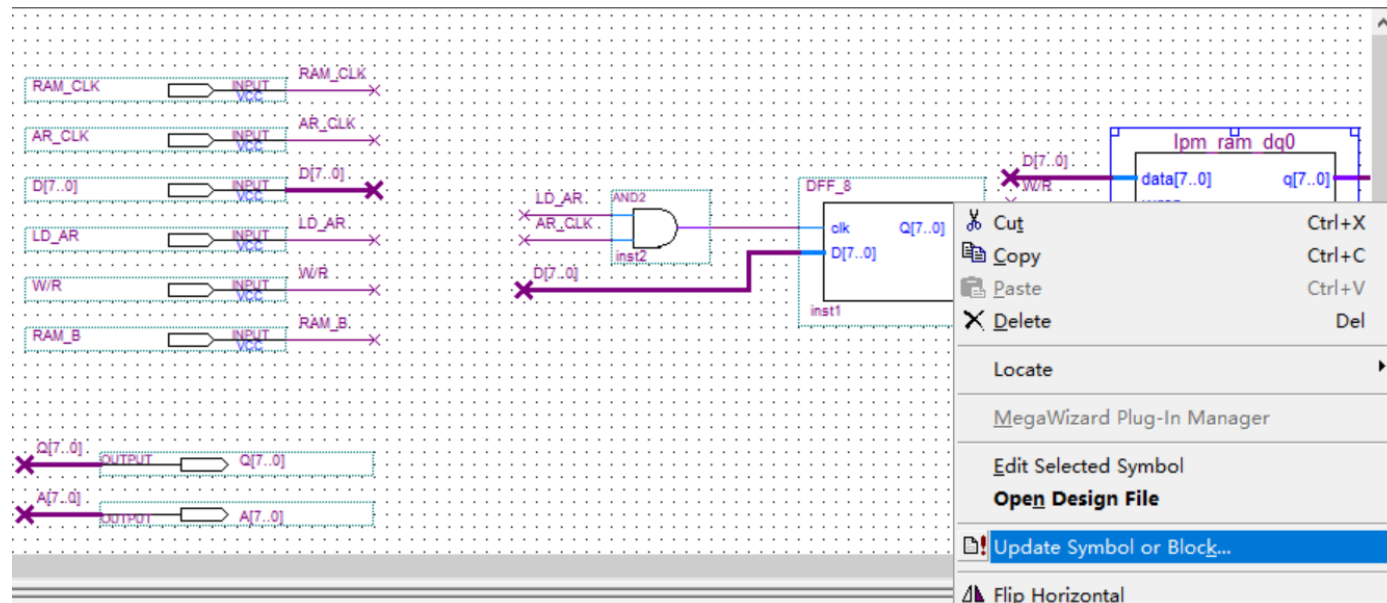

6、设置顶层，编译


最后再仿真验证，确认指令已经存入，以及 RAM 的读取功能正确

 
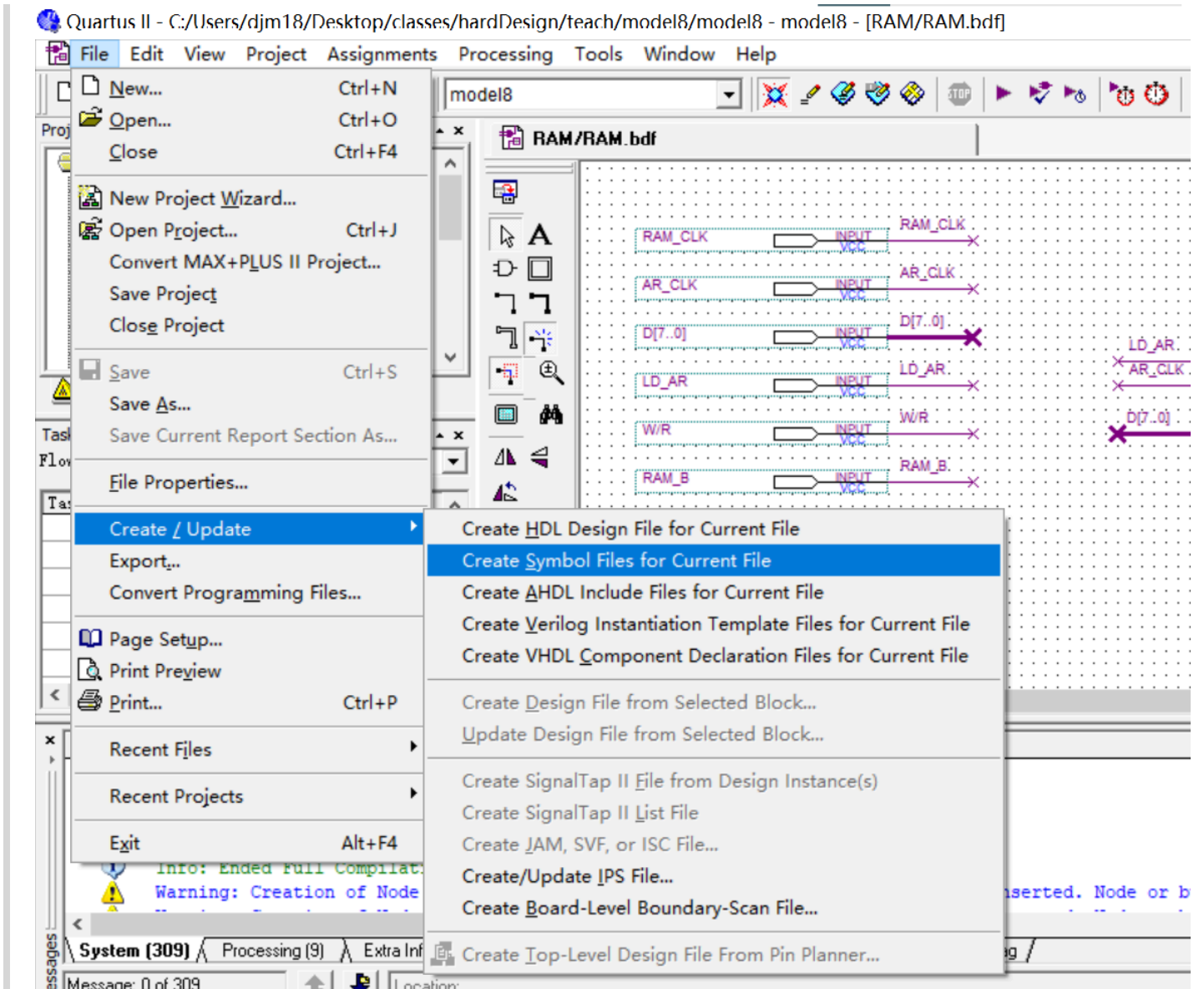
# 整机设计


分别将 REG, ALU, PC,RAM,CTL,STEP 者几个部件生成为元件

步骤：设置顶层->编译->file->create/updata->create symbol...



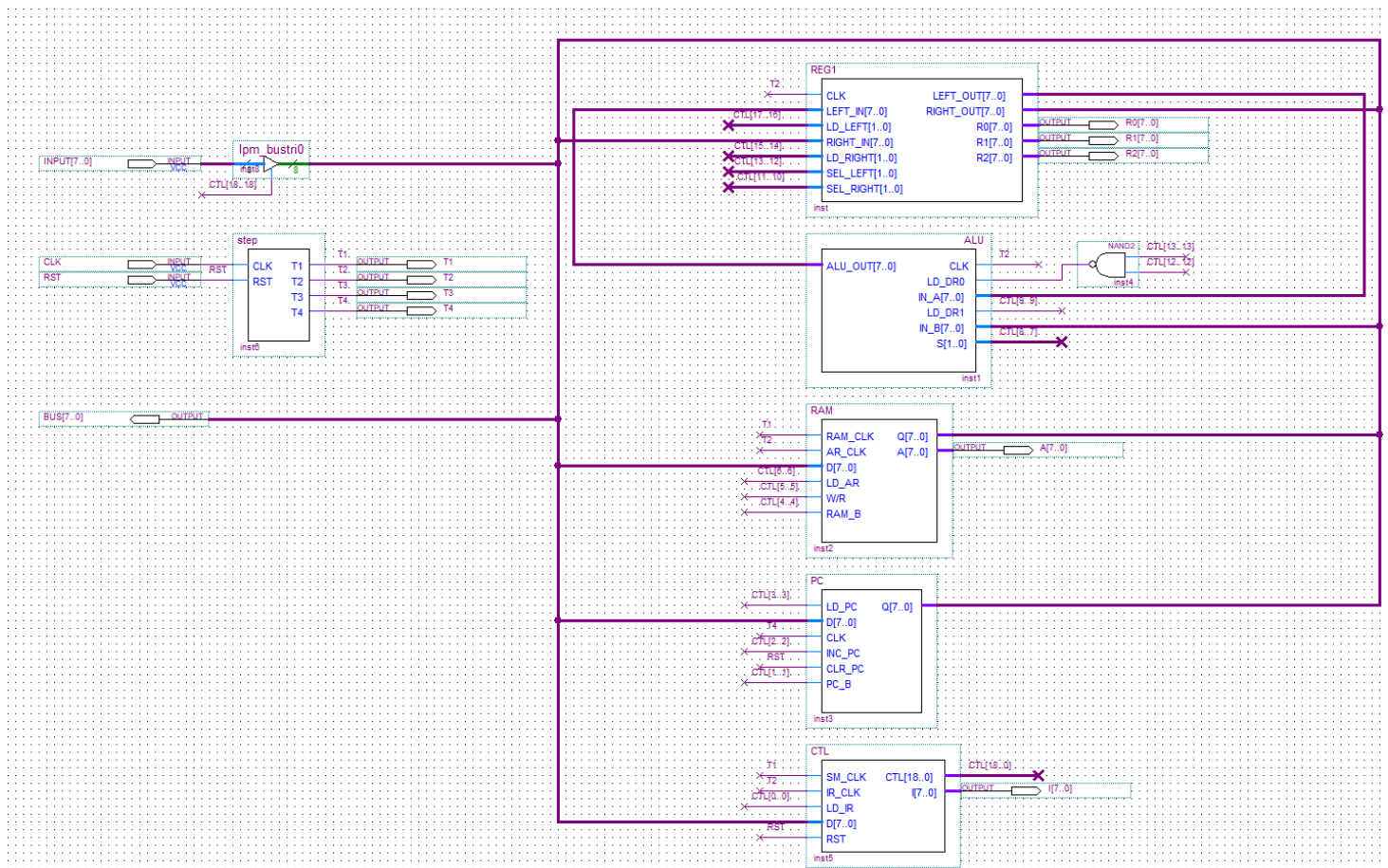
然后将这几个部件放到新的空原理图中，分别接上 CLK、RST、D[7..0]和 Q[7..0]接总线  
其它的控制信号根据控制信号表，接上 CTL[?..?]






最后仿真验证整机执行测试程序是否正确


1. 指令 IN R0 正确，R0=0A

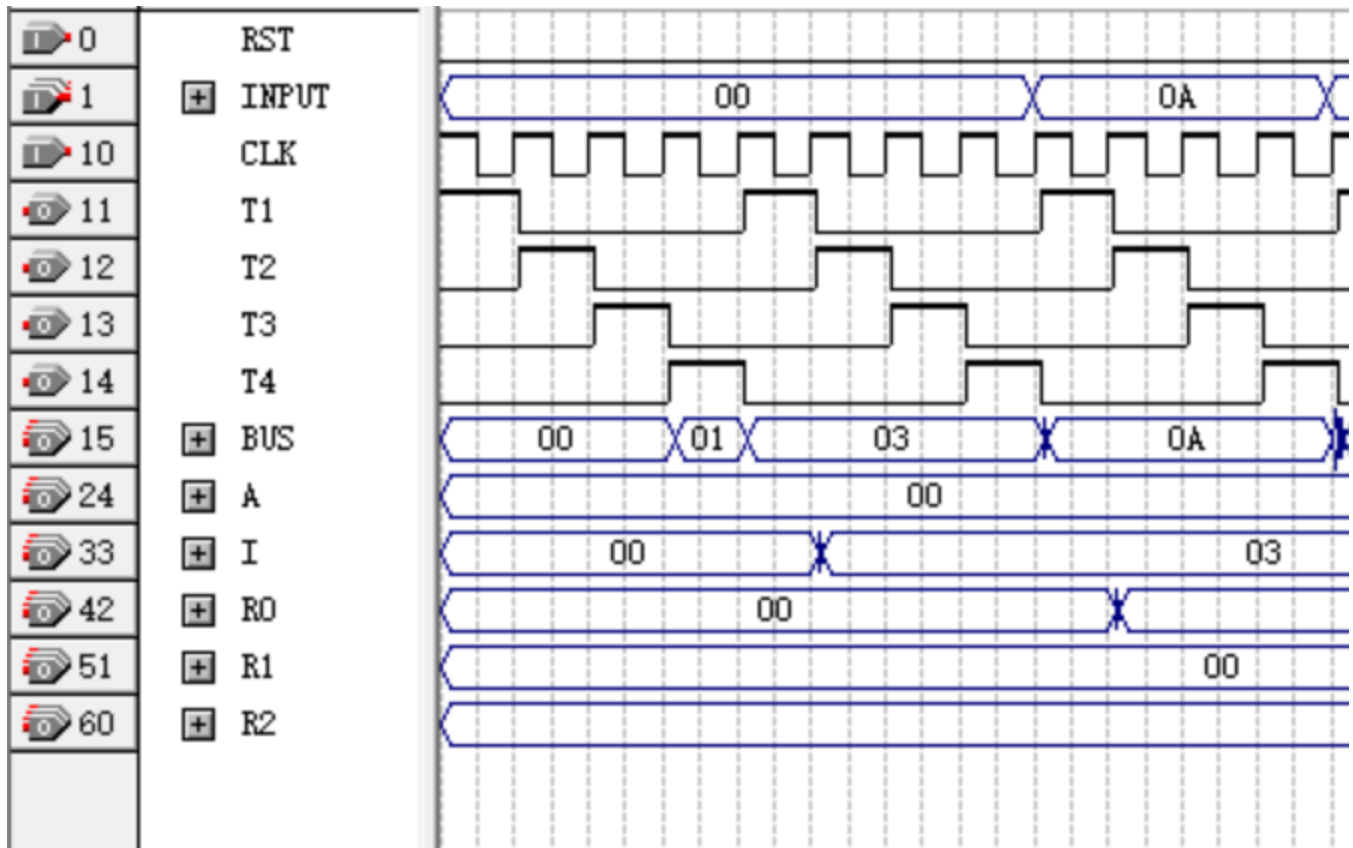

2. 指令 IN R1 正确, R1=05

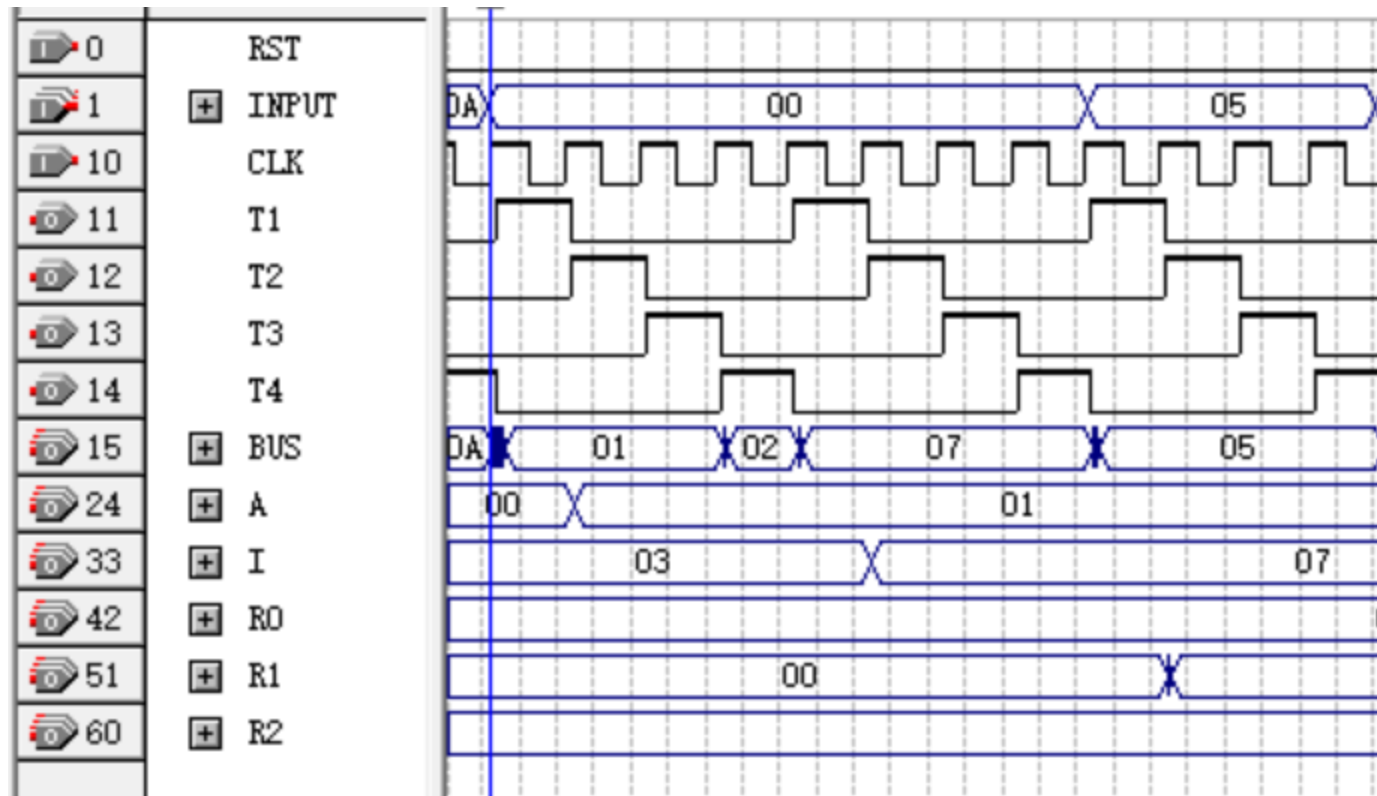


3. 指令 SUB R0,R1, 正确, R0=05

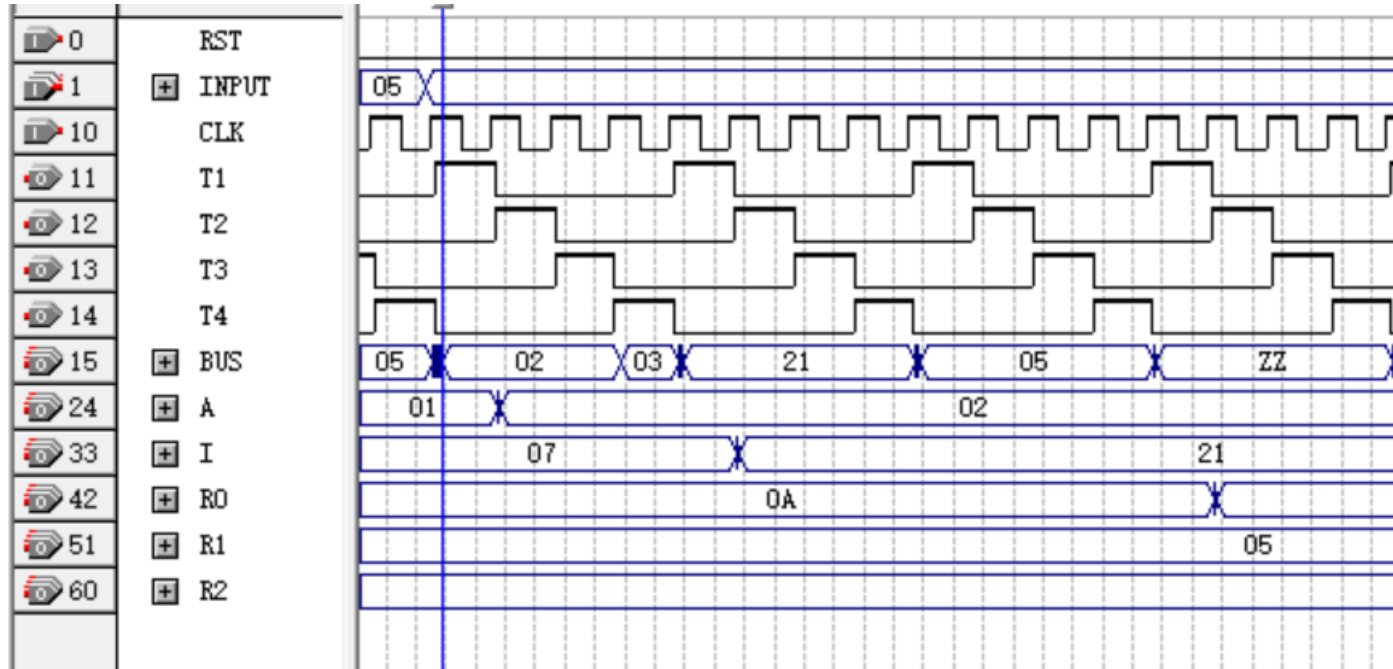


4. 指令 ADD R0,R1, 正确 R1=0A



 

5. 指令 JMP R2, 正确, PC=0, 下一条指令从地址 00 开始执行

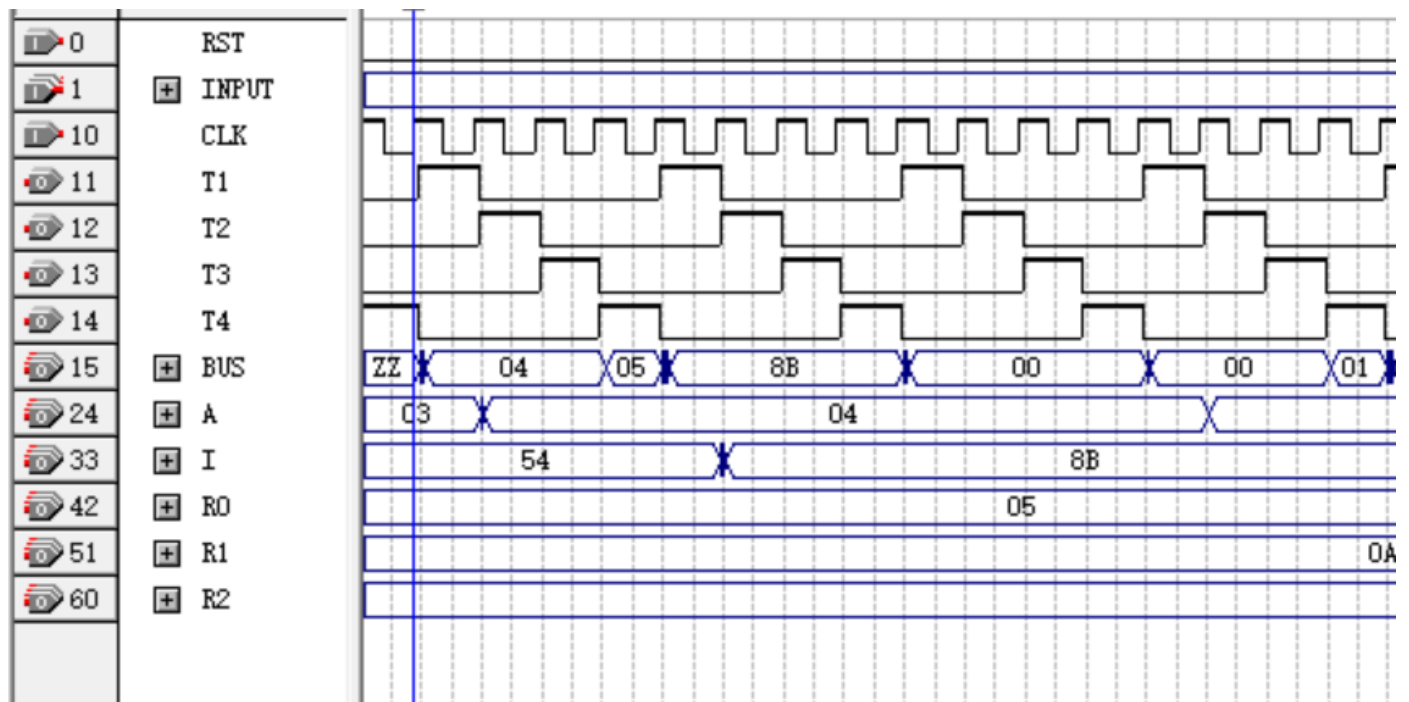

## 80%已完成, 需要

1. 将剩下 4 条指令类型加入到流程图
2. 画状态转移图
3. 写信号控制表
4. 改状态机 SM.vhd 的 VHDL 代码, 设置顶层、编译、生成部件、刷新顶层原理图中的 CTL
5. 再设计测试程序, 使之包含所有指令类型, 并绑定入 ram 中, 设置顶层、编译、生成部件、刷新顶层原理图中的 RAM
6. 顶层设计图再仿真